

به نام خدا  
مدارهای الکتریکی ۲  
تمرین سری هفتم



موسسه آموزش عالی خزر  
غیرانتفاعی و غیردولتی

زمان تمویل: ۹۴/۱۰/۱۲

متن پرسش


(دیف)

تمرینهای ۱ و ۳ و ۵ و ۶ فصل هشتم کتاب مدار الکتریکی پیام نور صفحه ۲۴۶

۱

در مدار مقابل، مدار معادل تونن را بدست آورید.

۲

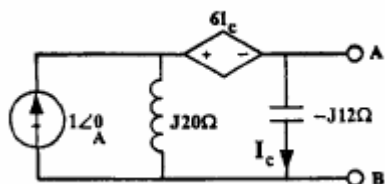

در مدار مقابل جریان اتصال کوتاه دو سر A و B را بدست آورید.

۳

