

متن پرسش	ردیف
<p>ضریب تقویت تقویت کننده‌های زیر را بدست آورید.</p>	<p>۱</p>
<p>در مدار زیر مطلوبست:</p> <p>الف: شرایط بایاس ب: ضریب تقویت ولتاژ ج: مقاومت ورودی و خروجی</p>	<p>۲</p>